

$$6-6 (a) U_0 = -\frac{R_f}{R_1} U_{I1} - \frac{R_f}{R_2} U_{I2} + U_{I3} \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_1 // R_2}\right) = -2U_{I1} - 2U_{I2} + 5U_{I3}$$

$$(b) U_0 = -\frac{R_f}{R_1} U_{I1} + U_{I2} \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) + U_{I3} \cdot \frac{R_2}{R_2 + R_3} \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right)$$

$$= -10U_{I1} + 10U_{I2} + U_{I3}$$

$$(c) U_0 = -U_{I1} \cdot \frac{R_f}{R_1} + U_{I2} \cdot \frac{R_f}{R_1 + R_f} \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_1}\right) = -8U_{I1} + 8U_{I2}$$

$$(d) U_0 = -\frac{R_f}{R_1} U_{I1} - \frac{R_f}{R_2} U_{I2} + U_{I3} \cdot \frac{R_6}{R_3 + R_4} \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_1 // R_2}\right) + U_{I4} \cdot \frac{R_3}{R_3 + R_4} \cdot \left(1 + \frac{R_f}{R_1 // R_2}\right)$$

$$= -20U_{I1} - 20U_{I2} + 40U_{I3} + 4U_{I4}$$

6-10. (a) T型网络反相比例求和

$$U_M = -R_3 \left(\frac{U_{I1}}{R_1} + \frac{U_{I2}}{R_2} \right), i_3 = -\frac{U_M}{R_5}, i_4 = \frac{U_{I1}}{R_1} + \frac{U_{I2}}{R_2} - \frac{U_M}{R_5}$$

$$U_0 = U_M - i_4 \cdot R_4 = -R_3 \left(\frac{U_{I1}}{R_1} + \frac{U_{I2}}{R_2} \right) - \left(\frac{U_{I1}}{R_1} + \frac{U_{I2}}{R_2} - \frac{U_M}{R_5} \right) \cdot R_4$$

$$= \left(\frac{U_{I1}}{R_1} + \frac{U_{I2}}{R_2} \right) \left(-R_3 - R_4 - \frac{R_3 R_4}{R_5} \right)$$

$$(b) U_{34} = U_{I1} \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right)$$

$$U_{01} = -U_{34} \cdot \frac{R_5}{R_4}, U_{02} = U_{I1} \cdot \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right)$$

$$\therefore U_0 = U_{01} + U_{02} = -U_{34} \cdot \frac{R_5}{R_4} + U_{I1} \cdot \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right)$$

$$= -U_{I1} \cdot \left(1 + \frac{R_3}{R_1}\right) \cdot \frac{R_5}{R_4} + U_{I1} \cdot \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right)$$

31

$$= \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right) (U_{I1} - U_{I1}) = -U_{I1} \cdot \left(1 + \frac{R_5}{R_4}\right)$$

$\frac{1}{10} + 3$


$$(c) \frac{U_{I1} - U_P}{R_1} + \frac{U_{I2} - U_P}{R_1} + \frac{U_{I3} - U_P}{R_1} = \frac{U_P}{R_2}$$

$$\therefore U_P = (U_{I1} + U_{I2} + U_{I3}) \cdot \frac{1}{\left(\frac{R_1}{R_2} + 3\right)}$$

$$U_0 = \left(1 + \frac{R_4}{R_3}\right) \cdot U_P$$

$$U_0 = 31 \cdot (U_{I1} + U_{I2} + U_{I3}) \cdot \frac{10}{31} = 10(U_{I1} + U_{I2} + U_{I3})$$
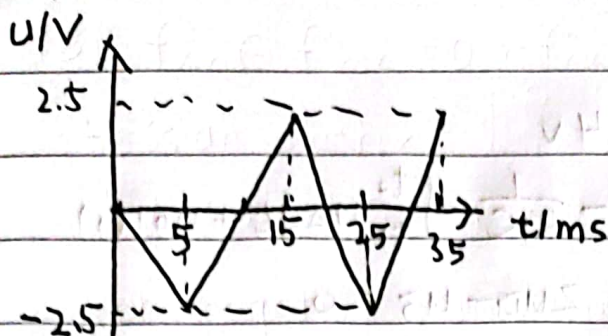
$$6-11. u_0 = -\frac{1}{RC} \cdot \int_{t_1}^{t_2} u_i dt + u_0(t_1) = -100 \int_{t_1}^{t_2} u_i dt$$



$$6-13. (a) u_0 = -\frac{R_2}{R_1} u_1 - \frac{1}{RC} \int i_c dt = -\frac{R_2}{R_1} u_1 - \frac{1}{R_1 C} \int u_i dt$$

$$= -u_1 - 1000 \int u_i dt$$

$$(b) i = C \frac{du_1}{dt}, u_0 = -R \cdot C \frac{du_1}{dt} - \frac{1}{C_2} \int C \frac{du_1}{dt} \cdot dt$$

$$= -RC \frac{du_1}{dt} - \frac{C_1}{C_2} \cdot u_1$$

$$= -0.001 \cdot \frac{du_1}{dt} - 2u_1$$

$$(c) u_0 = \frac{1}{C} \int i_c dt = \frac{1}{RC} \int u_i dt = 1000 \int u_i dt$$

$$(d) u_0 = -\frac{1}{C} \cdot \int i_c dt = -\frac{1}{C} \int \left(\frac{u_{i1}}{R_1} + \frac{u_{i2}}{R_2} \right) dt = -100 \int (u_{i1} + 0.5u_{i2}) dt$$

$$6-14. (1) u_{01} = -R_f \cdot \frac{u_1}{R_1} + R_f \cdot \frac{u_0}{R_2} = u_0 - u_1$$

$$i_c = \frac{u_{01} - u_0}{R} = -\frac{u_1}{R}$$

$$u_0 = \frac{1}{C} \int i_c dt = -\frac{1}{RC} \int u_1 dt = -10 \int u_1 dt$$

$$(2) 0.65$$

$$6-15. u_2 = u_0 \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_3} \right) = 2u_0$$

$$2u_0 = -\frac{1}{C} \int i_c dt = -\frac{1}{RC} \int u_i dt = -2 \int u_i dt$$

$$\therefore u_0 = -\int u_i dt$$

$$6.16.(1) U_B = 4V, U_C = 1V$$

$$\therefore U_A = 7V, U_D = -2V$$

$$u_0 = u_D \cdot (1 + \frac{R}{R}) = -4V$$

$$(2) A_3 \text{ 的输出电压 } u_3 = -\frac{1}{R_1 C} \int_{t_1}^{t_2} u_A dt + u_0(t_1)$$

$$\text{又由 } u_0 = 2u_D - \frac{R}{R} u_3 = 2u_D - u_3 = 0$$

$$\therefore u_3 = 2u_D = -4V$$

$$\therefore 7 \times (-20 \cdot 10^{-3}) = -4, t = 0.0286s$$

$$6-18. (a) u_0' = 0.1 u_3 \cdot u_0$$

$$u_0' = (\frac{u_{11}}{R_1} + \frac{u_{12}}{R_2}) \cdot (-R_3)$$

$$\therefore 0.1 u_3 u_0 = -R_3 (\frac{u_{11}}{R_1} + \frac{u_{12}}{R_2})$$

$$\therefore u_0 = -\frac{10 R_3}{u_3} (\frac{u_{11}}{R_1} + \frac{u_{12}}{R_2})$$

$$(b) u_0 = -R_4 \cdot (\frac{K u_{11}^2}{R_2} + \frac{K^2 u_3^3}{R_3} + \frac{u_1}{R_1})$$

$$(1) - (1) = \frac{0.1}{20} \cdot 20 + \frac{10}{10} \cdot 20 = 10N (1) + 1 - 2$$

$$\frac{(1)}{2} = \frac{0.1N - 10N}{2} = 5f$$

$$0.1N/0.1 = 0.1N/0.1 = 0.1N/0.1 = 0.1N$$

$$20.0 (2)$$

$$0.1N = (\frac{2}{20} + 1) \cdot 0.1N = 0.1N (1) - 2$$

$$0.1N/2 = 0.1N/2 = 0.1N/2 = 0.1N$$

$$0.1N/1 = 0.1N$$