

3.1. (d) T_1 : 共射, T_2 : 共基


(b) T_1 : 共射, T_2 : 共射

(c) T_1 : 共集, T_2 : 共射

(d) T_1 : 共集, T_2 : 共基

(e) T_1 : 共源, T_2 : 共集


(f) T_1 : 共基, T_2 : 共集

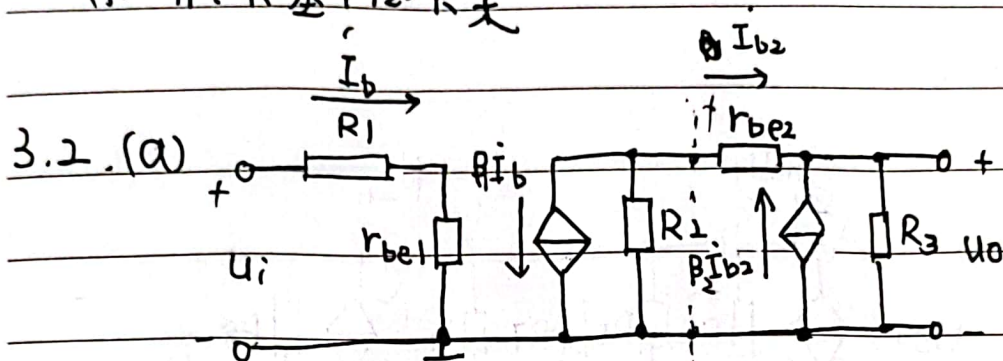

$$\dot{A}_u = - \frac{\beta_1 (R_2 // r_{be2} + (1 + \beta_2) R_3)}{R_1 + r_{be1}} \cdot \frac{(1 + \beta_2) R_3}{r_{be2} + (1 + \beta_2) R_3}$$

$$R_i = R_1 + r_{be1}$$

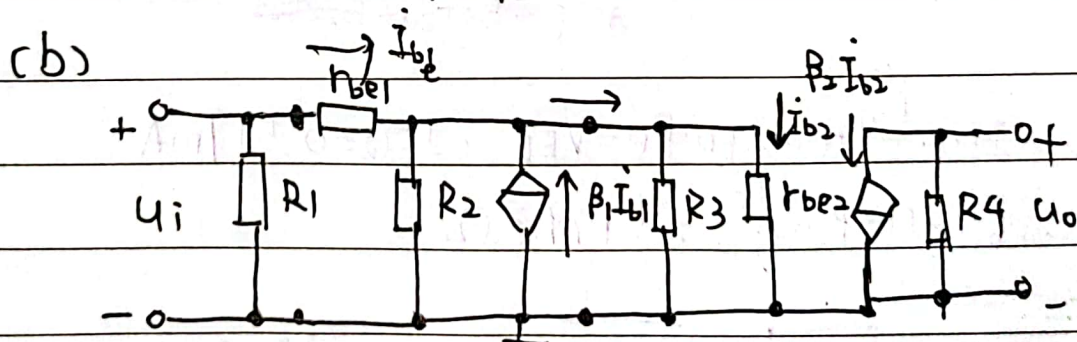
$$R_o = R_3 // \frac{r_{be2} + R_2}{1 + \beta_2}$$



$$\dot{A}_u = \frac{(1 + \beta_1) (R_2 // R_3 // r_{be2})}{r_{be1} + (1 + \beta_1) (R_2 // R_3 // r_{be2})} \cdot \frac{\beta_2 R_4}{r_{be2}}$$


$$R_i = R_1 // (r_{be1} + (1 + \beta_1) (R_2 // R_3 // r_{be2}))$$

$$R_o = R_4$$

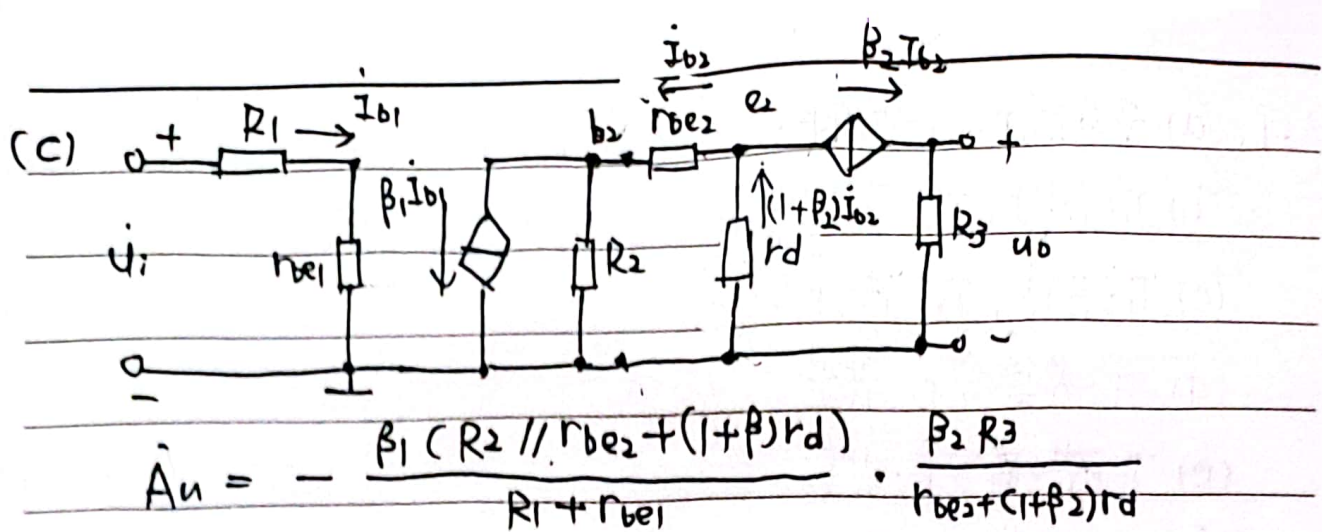

$$R_i = R_1 + r_{be1}$$

$$R_o = R_3$$

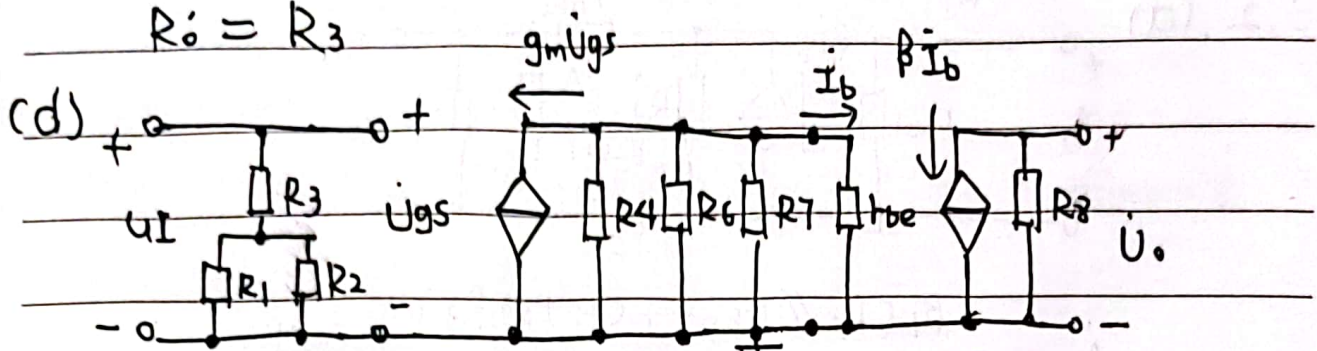

$$\dot{A}_u = -g_m (R_4 // R_6 // R_7 // r_{be}) \cdot \left(-\frac{\beta R_8}{r_{be}} \right)$$


$$R_i = R_3 + R_1 // R_2$$

$$R_o = R_8$$

$$0.7 + 50 I_{EQ} + \frac{10250 \times 10.2000}{5.3}$$

$$3.5. U_{BEQ} + I_{EQ} \cdot \frac{R_W}{2} + 2 I_{EQ} \cdot R_E = V_{EE}, I_{EQ} = 0.517 \text{ mA}$$
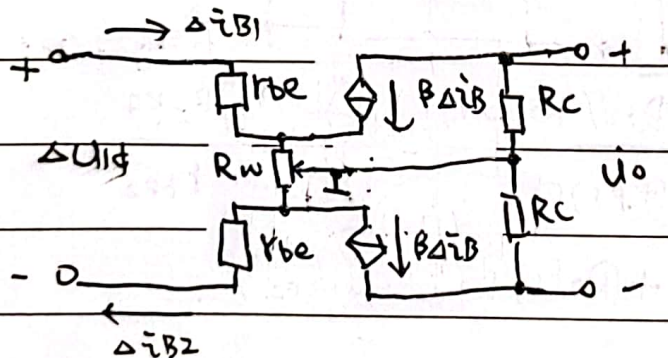
$$r_{be} = r_{bb'} + (1 + \beta) \frac{U_T}{I_{EQ}} = 5179.3 \Omega$$




$$A_{cl} = - \frac{\beta R_c}{r_{be} + (1 + \beta) \cdot \frac{R_W}{2}} = -97.76$$

$$R_i = 2 r_{be} + (1 + \beta) R_W = 20.46 \text{ k}\Omega$$


3.6. $U_{ic} = 15\text{mV}$, $U_{id} = 10\text{mV}$

共模无贡献

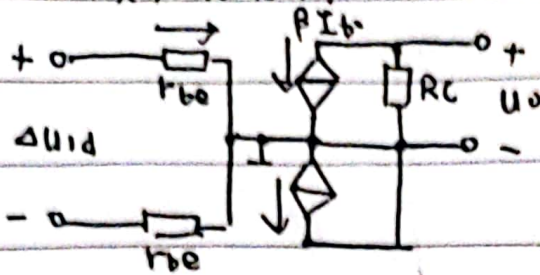


$$A_u = - \frac{\beta R_C}{2r_{be}} = \frac{U_o}{U_{id}}$$

$$U_o = -1750\text{mV}$$

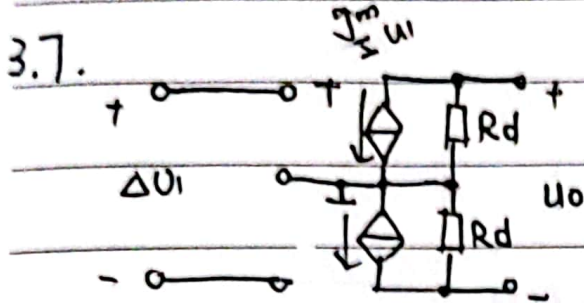

$$A_u = - \frac{g_m}{2} \cdot 2R_d = -g_m R_d = -200$$

$$R_i = \infty$$

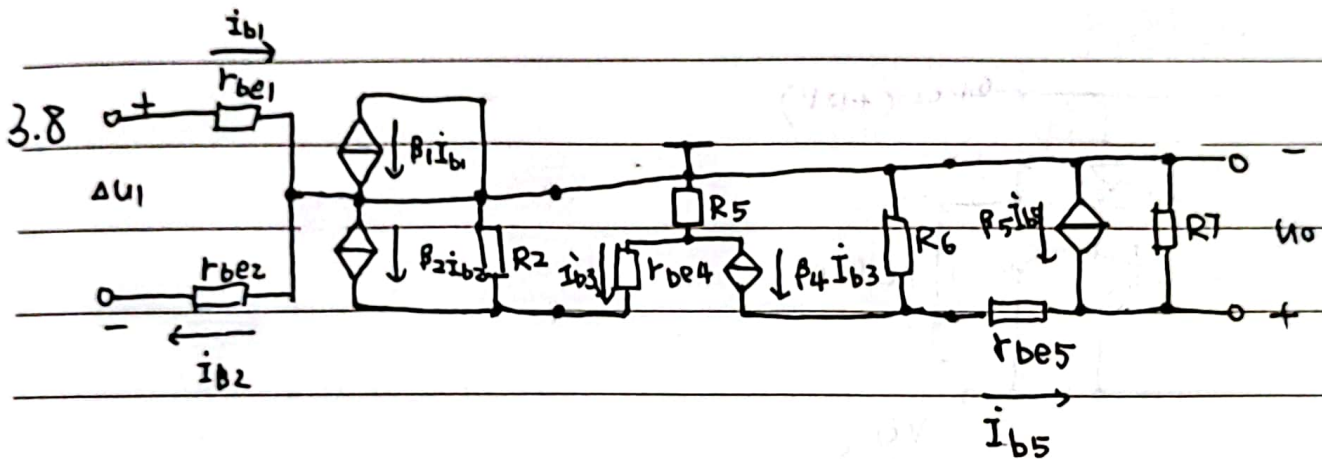

$$A_{u1} = - \frac{\beta_2 (R_2 \parallel r_{be4} + (1 + \beta_4) R_5)}{r_{be1} + r_{be2}}$$

$$R_i = r_{be1} + r_{be2}$$

$$R_o = R_7 \parallel \frac{R_{out5}}{1 + \beta_5}$$

$$A_{u2} = - \frac{\beta_4 (R_6 \parallel r_{be5} + (1 + \beta_5) R_7)}{r_{be4} + (1 + \beta_4) R_5}$$

$$A_{u3} = \frac{(1 + \beta_5) R_7}{r_{be5} + (1 + \beta_5) R_7}$$


$$A_u = \frac{\beta_2 (R_2 \parallel r_{be4} + (1 + \beta_4) R_5) \beta_4 (R_6 \parallel r_{be5} + (1 + \beta_5) R_7) (1 + \beta_5) R_7}{(r_{be1} + r_{be2}) (r_{be4} + (1 + \beta_4) R_5) (r_{be5} + (1 + \beta_5) R_7)}$$

3.9、(1) 互补输出级, $U_{omax} = \frac{1}{\sqrt{2}} (V_{cc} - U_{CES}) = 7.778V$

$$U_{imax} = \frac{|U_{omax}|}{A_u} = 0.0778V$$


$$(2) U_o = |U_i \cdot A_u| = 1V$$

R_3 开路:

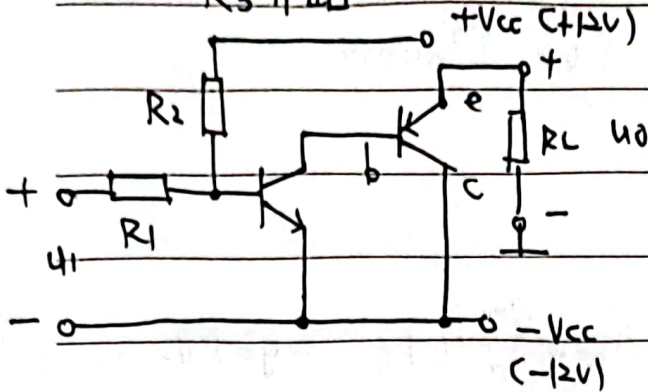

$$U_o = -V_{cc} + |U_{CES}| = -11V$$

R_3 短路

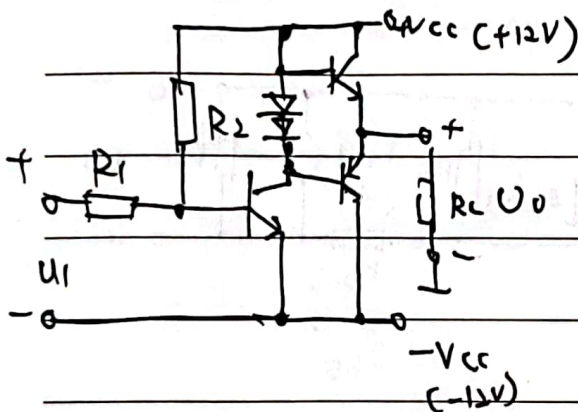

$$1V < 1.2V, \therefore U_o = V_{cc} - U_{BE2} = 11.3V$$

3.10 (1) ①

(2) ③

(3) ⑦

(4) ②

(5) ⑥

(6) ⑤

(7) ④