

$$4.2. \dot{A}_u = \frac{-3.16 jf}{(1 + \frac{jf}{10})(1 + \frac{jf}{10^5})}$$

4.4 (1) 直接耦合

(2) 三级



(3) $-135^\circ, -270^\circ$

(4) $f_H \approx \frac{f_{H1}}{1.1\sqrt{3}} \approx 0.52 f_{H1} = 5200 \text{ Hz}$

$$4.6 \dot{A}_u = \dot{A}_{um} \cdot \frac{j \frac{f}{f_L}}{(1 + j \frac{f}{f_L})(1 + j \frac{f}{f_{H1}})(1 + j \frac{f}{f_{H2}})}$$

$$\therefore \dot{A}_u = \frac{2000 \cdot j \frac{f}{10}}{(1 + j \frac{f}{10})(1 + j \frac{f}{10^4})(1 + j \frac{f}{10^5})}, \quad \therefore \dot{A}_{um} = 2000$$
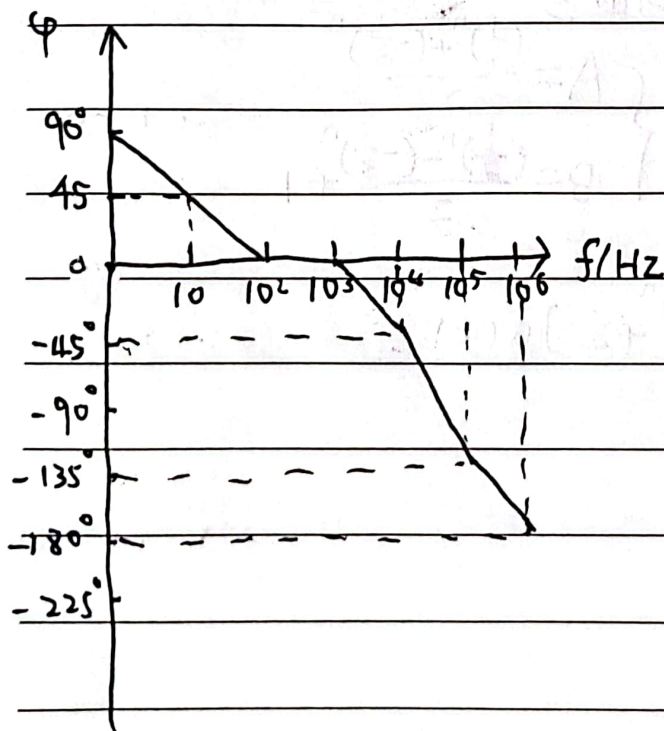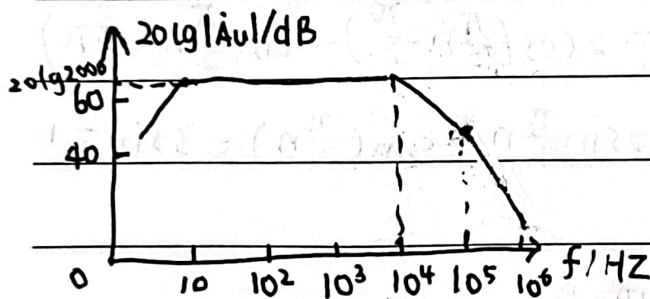
$$f_L = 10 \text{ Hz}, \quad f_H = 10^4$$



4.8. (1) a

(2) d

(3) d

$$4-12. \dot{A}_{um} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i} = \frac{-g_m \dot{U}_{gs} (R_d // R_L)}{\dot{U}_{gs}} = -g_m R_L' = -50$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi R_g C_{gs}} = 382.6 \text{ Hz}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi (R_d + R_L) C} = 0.7958 \text{ Hz}$$

