
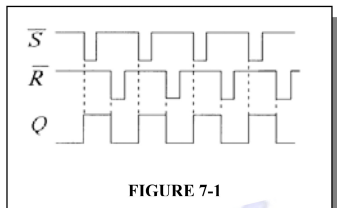


Chapter 7


1. See Figure 7-1.

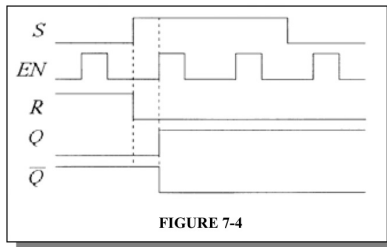


4. See Figure 7-4.




5. See Figure 7-5.

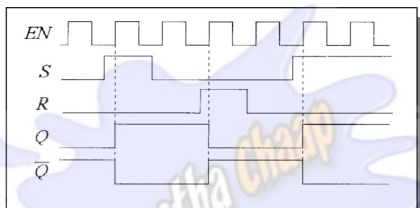


7. See Figure 7-7.

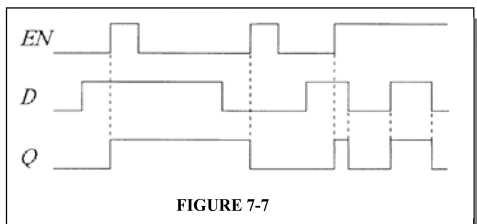


8. See Figure 7-8.

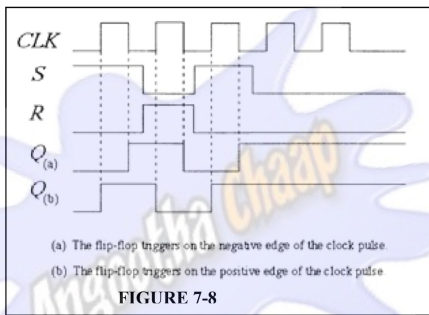

10. See Figure 7-10.

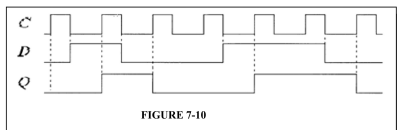


14. See Figure 7-14.

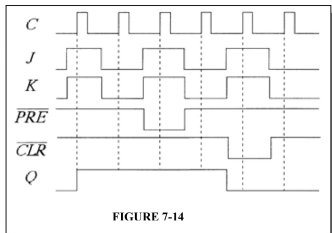


16. J: 0010000
K: 0000100
Q: 0011000


17. See Figure 7-16.

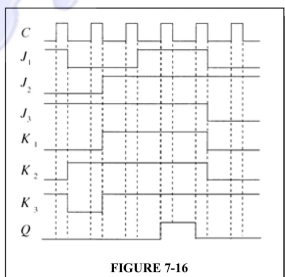

22. See Figure 7-18.

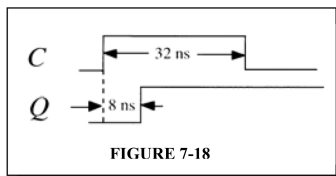

24. See Figure 7-19.

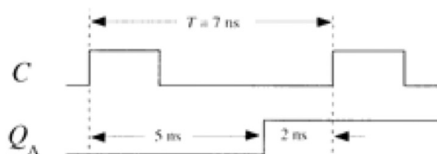

$$T_{\min} = 5 \text{ ns} + 2 \text{ ns} = 7 \text{ ns}$$

$$f_{\max} = \frac{1}{T_{\min}} = \frac{1}{7 \text{ ns}} = 142.9 \text{ MHz}$$

FIGURE 7-19

27. $t_W = 0.7RC_{EXT} = 0.7(3.3 \text{ k}\Omega)(2000 \text{ pF}) = 4.62 \text{ }\mu\text{s}$

28. $R_X = \frac{t_W}{RC_{EXT}} - 0.7$


$$t_W = 0.32 RC_{EXT} \left(1 + \frac{0.7}{R}\right)$$

$$5 \times 10^{-3} = 0.32 \times R \times 1000 \left(1 + \frac{0.7}{R}\right)$$

$$\Rightarrow R = 0.8625 \text{ k}\Omega$$

6 k Ω

29. See Figure 7-22.

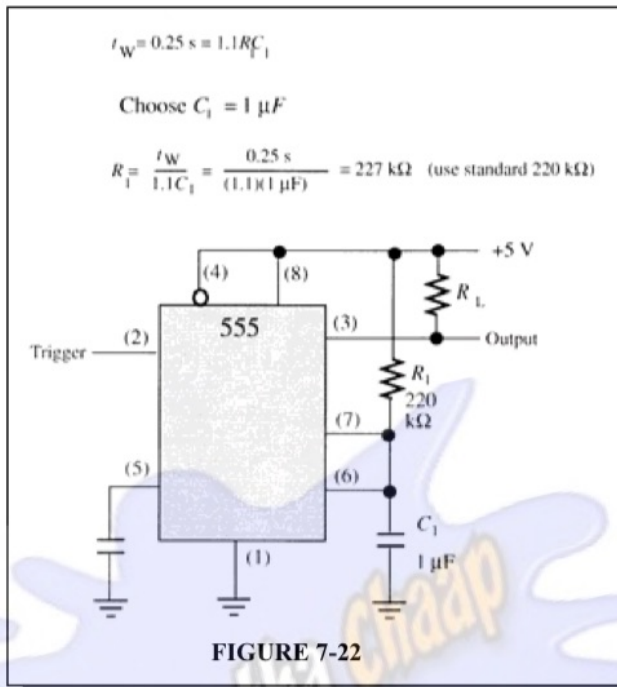

Section 7-6 Astable Multivibrator

30. $f = \frac{1}{0.7(R_1 + 2R_2)C_1}$

$$f = \frac{1.44}{(R_1 + 2R_2)C_1} = 26.7 \text{ kHz}$$

31. $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{20 \text{ kHz}} = 50 \text{ }\mu\text{s}$

For a duty cycle of 75%:

$t_H = 37.5 \text{ }\mu\text{s}$ and $t_L = 12.5 \text{ }\mu\text{s}$

$R_1 + R_2 = \frac{t_H}{0.7C} = \frac{37.5 \text{ }\mu\text{s}}{0.7(0.002 \text{ }\mu\text{F})} = 26,786 \text{ }\Omega$

$R_2 = \frac{t_L}{0.7C} = \frac{12.5 \text{ }\mu\text{s}}{0.7(0.002 \text{ }\mu\text{F})} = 8,929 \text{ }\Omega$ (use 9.1 k Ω)

$R_1 = 26,786 \text{ }\Omega - R_2 = 26,786 \text{ }\Omega - 8,929 \text{ }\Omega = 17,857 \text{ }\Omega$ (use 18 k Ω)